

$$J_1(t) = 7,1 \sin(1000t + 2,498) \quad e_2(t) = 563,0 \sin(1000t - 0,202)$$


$$e_5(t) = 282,8 \sin(1000t - 1,571) \quad e_6(t) = 1214,3 \sin(1000t + 2,029)$$

$$L_1 = 10 \text{ mH}; C_2 = 33,3 \text{ }\mu\text{F}; R_3 = 50 \text{ Ohm}; C_4 = 10,0 \text{ }\mu\text{F};$$



$$R_4 = 40 \text{ Ohm}; C_6 = 11,1 \text{ }\mu\text{F}; R_6 = 20 \text{ Ohm}.$$

$$Z_1 = 10 j; Z_2 = -30 j; Z_3 = 50; Z_4 = 40 - 100 j; Z_6 = 20 - 90 j;$$
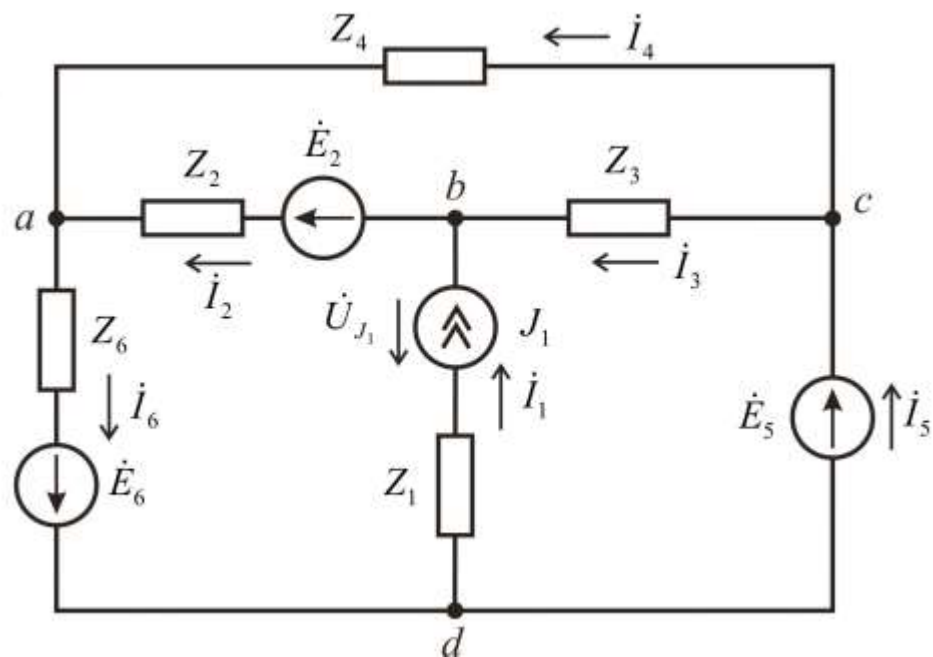
$$\dot{J}_1 = -4 + 3 j; \dot{E}_2 = 390 - 80 j; \dot{E}_5 = -200 j; \dot{E}_6 = -380 + 770 j$$



Метод контурных токов

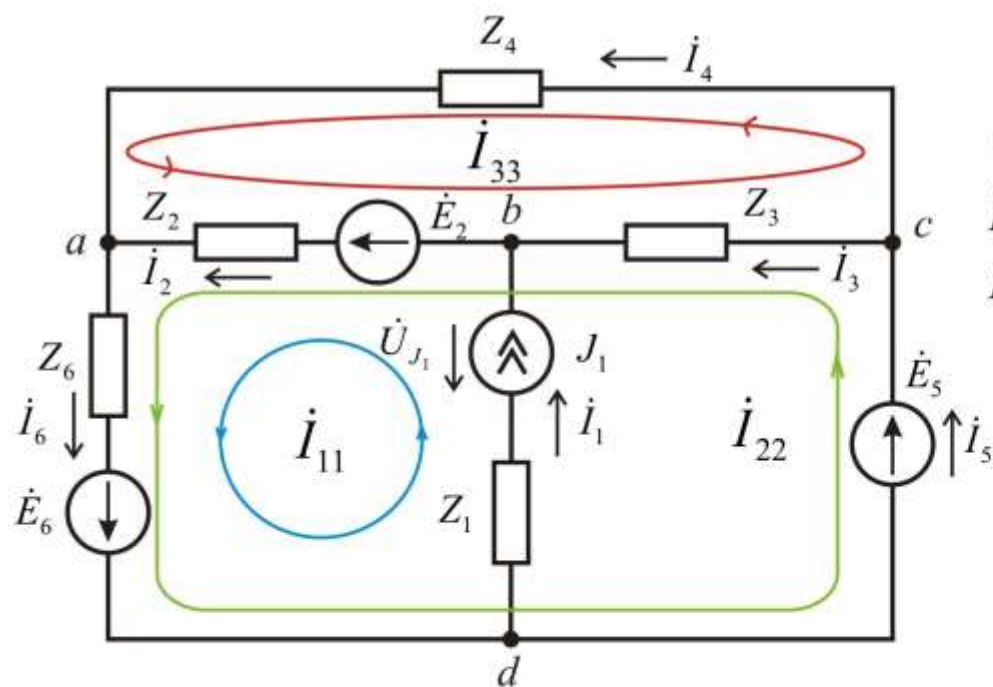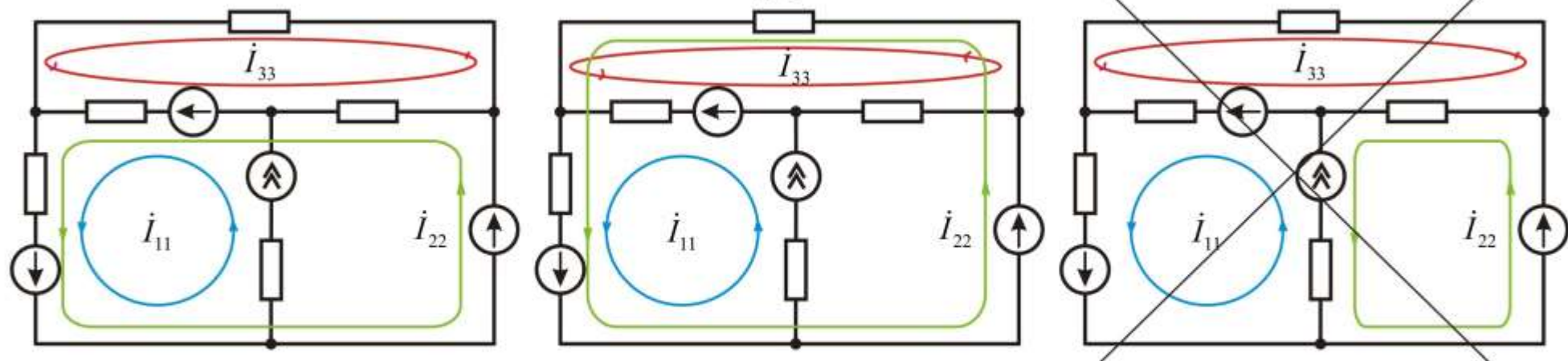

$$\dot{I}_{11} = \dot{J}_1 = -4 + 3j.$$

$$\dot{I}_{22}(Z_2 + Z_3 + Z_6) + \dot{I}_{11}(Z_2 + Z_6) - \dot{I}_{33}(Z_2 + Z_3) = \dot{E}_2 + \dot{E}_5 + \dot{E}_6$$

$$\dot{I}_{33}(Z_2 + Z_3 + Z_6) - \dot{I}_{11}Z_2 - \dot{I}_{22}(Z_2 + Z_3) = -\dot{E}_2$$

$$\dot{I}_{11} = \dot{J}_1 = -4 + 3j; \dot{I}_{22} = -1 - 3j; \dot{I}_{33} = -2 - 2j;$$


$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{11} = -4 + 3j; \dot{I}_2 = \dot{I}_{11} + \dot{I}_{22} - \dot{I}_{33} = -3 + 2j;$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_{22} - \dot{I}_{33} = 1 - j; \dot{I}_4 = \dot{I}_{33} = -2 - 2j;$$

$$\dot{I}_5 = \dot{I}_{22} = -1 - 3j; \dot{I}_6 = \dot{I}_{11} + \dot{I}_{22} = -5.$$

$$Z_1 = 10j; Z_2 = -30j; Z_3 = 50; Z_4 = 40 - 100j; Z_6 = 20 - 90j;$$
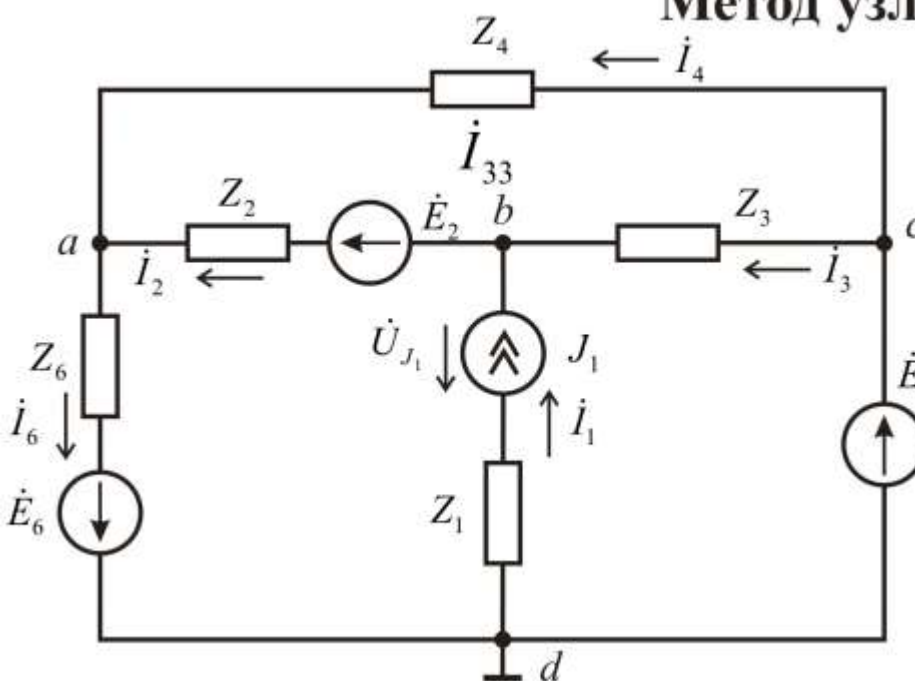
$$\dot{J}_1 = -4 + 3j; \dot{E}_2 = 390 - 80j; \dot{E}_5 = -200j; \dot{E}_6 = -380 + 770j$$



$$\dot{\phi}_d = 0; \dot{\phi}_c = \dot{E}_5$$

$$\dot{\phi}_a \cdot \left(\frac{1}{Z_4} + \frac{1}{Z_2} + 0 \right) - \dot{\phi}_d \cdot \frac{1}{Z_6} - \dot{\phi}_b \cdot \frac{1}{Z_2} - \dot{\phi}_c \cdot \frac{1}{Z_4} = \frac{\dot{E}_2}{Z_2} - \frac{\dot{E}_6}{Z_6};$$

$$\dot{\phi}_b \cdot \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) - \dot{\phi}_a \cdot \frac{1}{Z_2} - \dot{\phi}_d \cdot \frac{1}{Z_1} - \dot{\phi}_c \cdot \frac{1}{Z_3} = J_1 - \frac{\dot{E}_2}{Z_2}.$$

$$\dot{\phi}_a = 280 - 320j; \dot{\phi}_b = -50 - 150j; \dot{\phi}_c = -200j; \dot{\phi}_d = 0.$$

$$a \text{ --- } Z_2 \text{ --- } b \quad \dot{E}_2 \quad i_2 \text{ (left)} \quad \dot{U}_{ab} = \dot{\phi}_a - \dot{\phi}_b$$

$$i_2 Z_2 + \dot{U}_{ab} = \dot{E}_2 \Rightarrow i_2 = \frac{\dot{E}_2 - \dot{U}_{ab}}{Z_2} = -3 + 2j$$

$$b \text{ --- } Z_3 \text{ --- } c \quad i_3 \text{ (left)} \quad \dot{U}_{bc} = \dot{\phi}_b - \dot{\phi}_c$$

$$i_3 Z_3 + \dot{U}_{bc} = 0 \Rightarrow i_3 = \frac{-\dot{U}_{bc}}{Z_3} = 1 - j$$

$$a \text{ --- } Z_4 \text{ --- } c \quad i_4 \text{ (left)} \quad \dot{U}_{ac} = \dot{\phi}_a - \dot{\phi}_c$$

$$i_4 Z_4 + \dot{U}_{ac} = 0 \Rightarrow i_4 = \frac{-\dot{U}_{ac}}{Z_4} = -2 - 2j$$

$$a \text{ --- } Z_6 \text{ --- } d \quad \dot{E}_6 \quad i_6 \text{ (right)} \quad \dot{U}_{ad} = \dot{\phi}_a - \dot{\phi}_d$$

$$-i_6 Z_6 + \dot{U}_{ad} = -\dot{E}_6 \Rightarrow i_6 = \frac{\dot{E}_6 + \dot{U}_{ad}}{Z_6} = -5$$

$$i_5 = i_3 + i_4 = -1 - 3j$$


$$b \text{ --- } J_1 \text{ --- } d \quad i_1 \text{ (right)} \quad \dot{U}_{bd} = \dot{\phi}_b - \dot{\phi}_d$$

$$\dot{U}_{bd} + i_1 Z_1 - \dot{U}_{J_1} = 0$$

$$\dot{U}_{J_1} = -80 - 190j$$


$$Z_1 = 10j; Z_2 = -30j; Z_3 = 50; Z_4 = 40 - 100j; Z_6 = 20 - 90j;$$
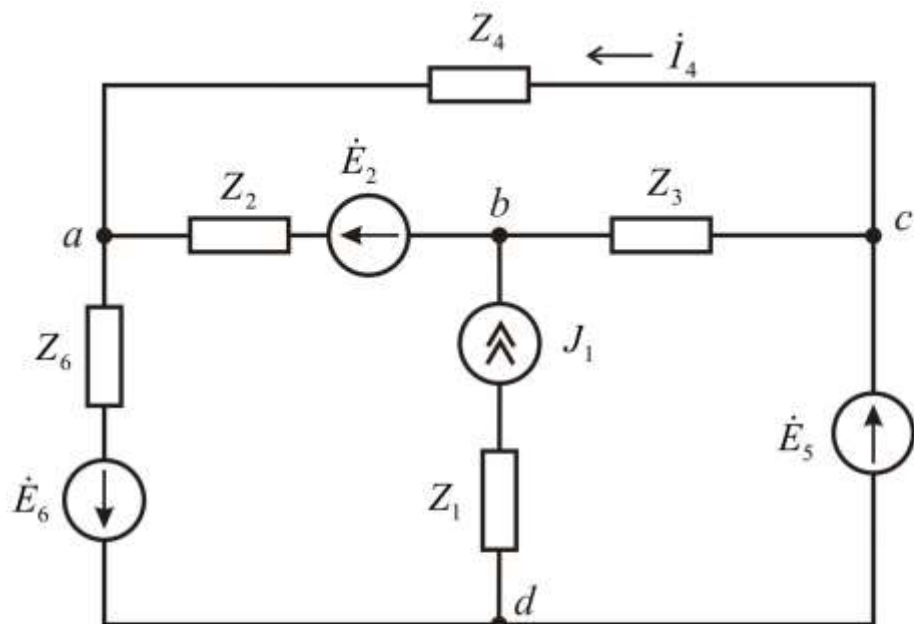
$$J_1 = -4 + 3j; \dot{E}_2 = 390 - 80j; \dot{E}_5 = -200j; \dot{E}_6 = -380 + 770j$$




$$Z_1 = 10 j; Z_2 = -30 j; Z_3 = 50; Z_4 = 40 - 100 j; Z_6 = 20 - 90 j;$$
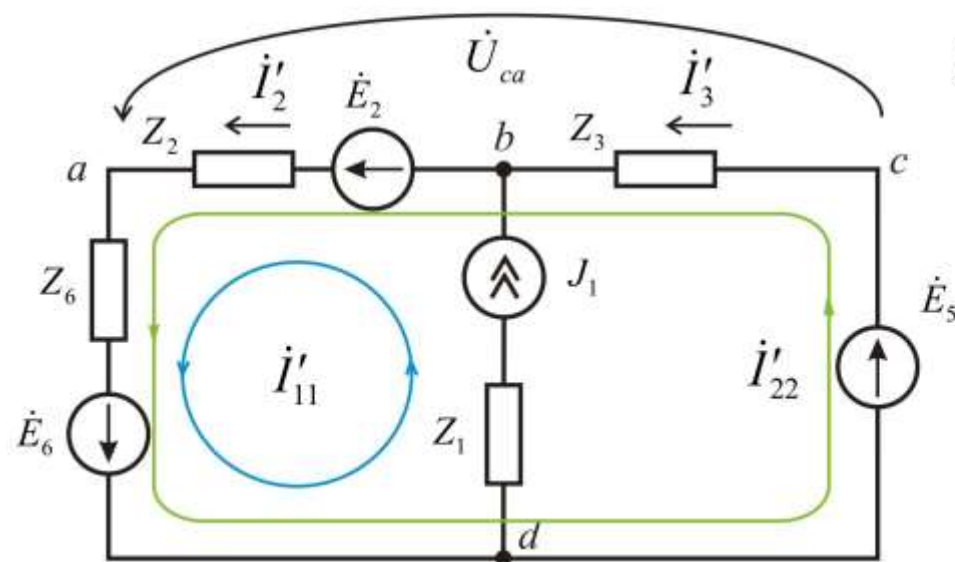
$$J_1 = -4 + 3 j; \dot{E}_2 = 390 - 80 j; \dot{E}_5 = -200 j; \dot{E}_6 = -380 + 770 j$$



Метод эквивалентного генератора

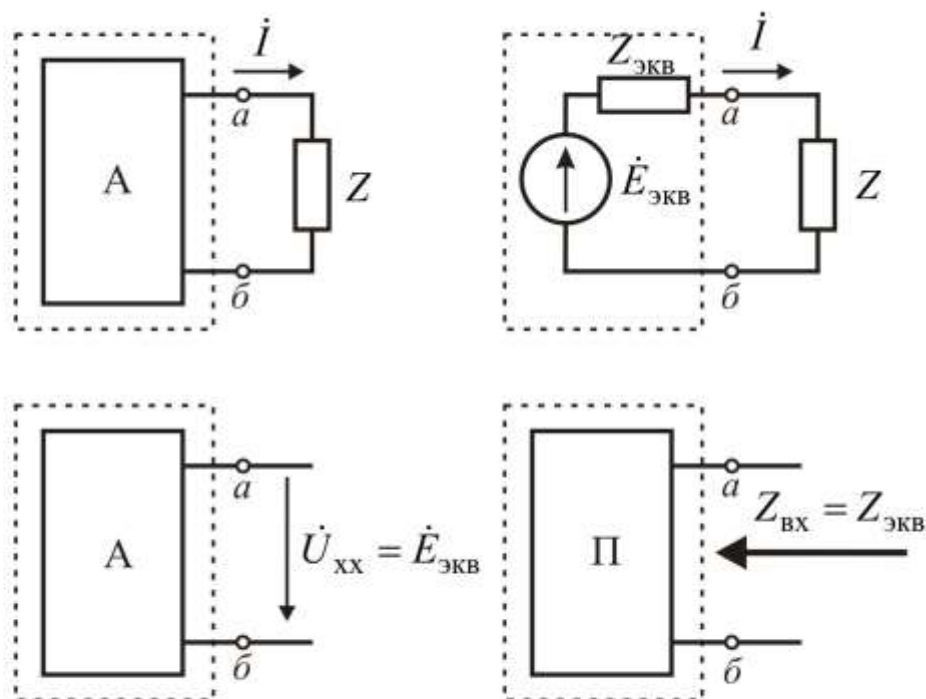


$$i'_{11} = J_1 = -4 + 3 j; i'_{22}(Z_2 + Z_3 + Z_6) + i'_{11}(Z_2 + Z_6) = \dot{E}_2 + \dot{E}_5 + \dot{E}_6$$

$$i'_{22} = \frac{-129 - 359 j}{193}$$

$$i'_3 = i'_{22} = \frac{-129 - 359 j}{193}; i'_2 = i'_{11} + i'_{22} = \frac{-901 + 220 j}{193}$$


$$\dot{U}_{ca} - i'_2 Z_2 - i'_3 Z_3 = -\dot{E}_2 \Rightarrow$$
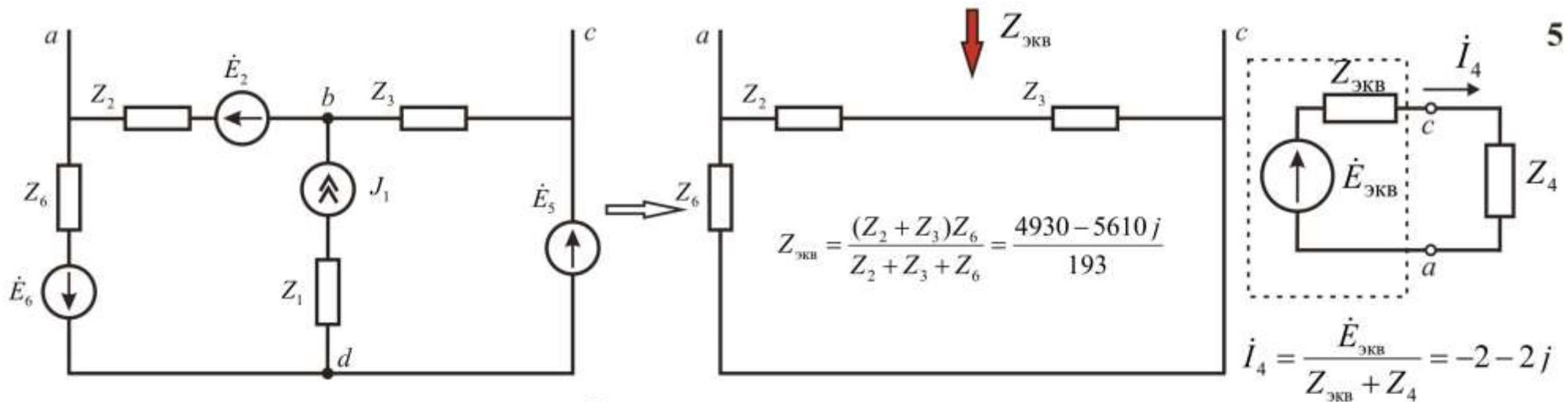
$$\dot{E}_{\text{ЭКВ}} = \dot{U}_{ca} = i'_2 Z_2 + i'_3 Z_3 - \dot{E}_2 = \frac{-75120 + 24520 j}{193}$$



Баланс мощности
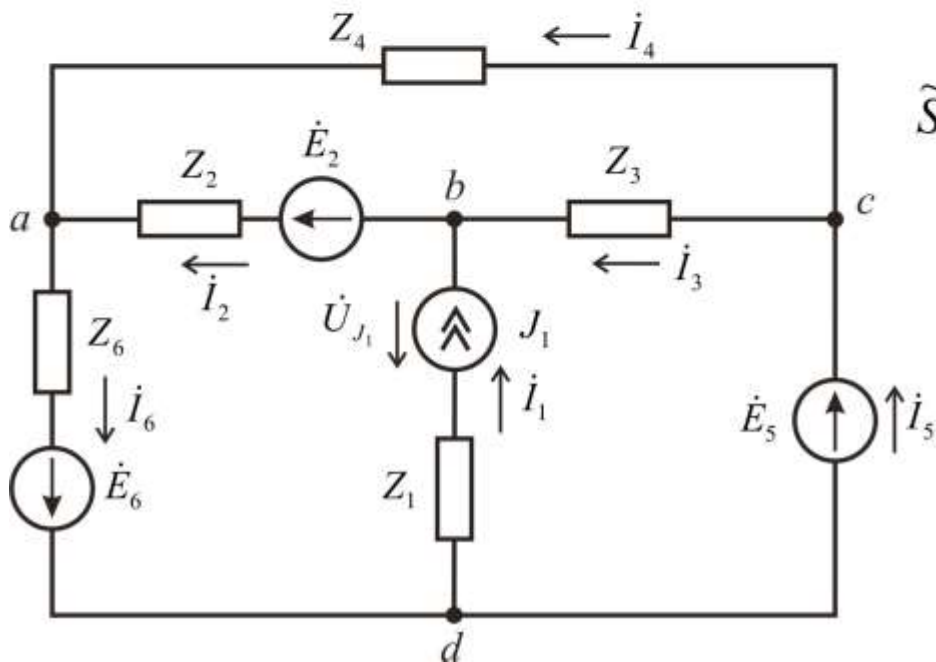
$$\left\{ \tilde{S}_{\text{ист}} = \sum_{k=1}^n \dot{E}_k \cdot \underline{I}_k^* + \sum_{k=1}^n \dot{U}_k \cdot \underline{I}_k^* \right\} = \left\{ \tilde{S}_{\text{потр}} = \sum_{k=1}^n \dot{E}_k \cdot \underline{I}_k^* + \sum_{k=1}^n \dot{U}_k \cdot \underline{I}_k^* + \sum_{k=1}^n I_k^2 \cdot Z_k \right\}. \quad I_k^2 = i_k \cdot I_k^*.$$



$$\tilde{S}_{\text{ист}} = \dot{E}_2 \cdot I_2^* + \dot{E}_5 \cdot I_5^* + \dot{E}_6 \cdot I_6^* + \dot{U}_{J_1} \cdot I_1^* = 920 - 3190j$$

$$\begin{aligned} \tilde{S}_{\text{потр}} &= I_1^2 \cdot Z_1 + I_2^2 \cdot Z_2 + I_3^2 \cdot Z_3 + \\ &+ I_4^2 \cdot Z_4 + I_6^2 \cdot Z_6 = 920 - 3190j \end{aligned}$$